

Tarea #4

Análisis de sistemas lineales

Cristian Angulo Ramírez.

Con la función de transferencia.

$$\frac{v_o(s)}{v_i(s)} = \frac{s * R}{L * s^2 + R * s + \frac{1}{C}}$$

Valores de los componentes:

$$L=1\mu\text{H} \quad R=1\text{k}\Omega \quad \text{y} \quad C=1\mu\text{f}$$


Resistencia

$$\frac{I(s)}{v(s)} = \frac{1}{R + L * s + \frac{1}{C * s}} = \frac{s}{R * s + L * s^2 + \frac{1}{C}}$$

$$\frac{v_L(s)}{V_i(s)} = \frac{s * R}{R * s + L * s^2 + \frac{1}{C}}$$


Impulso:
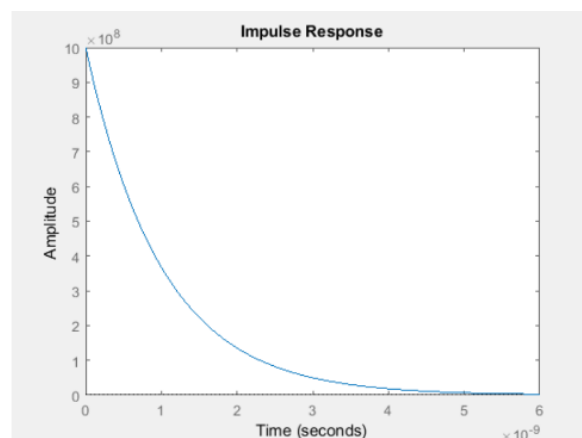
$$V_R = - \frac{1000s}{1 \times 10^{-6} * s^2 + 1000 * s \frac{1}{1 \times 10^{-6}}} * 1$$




Escalón
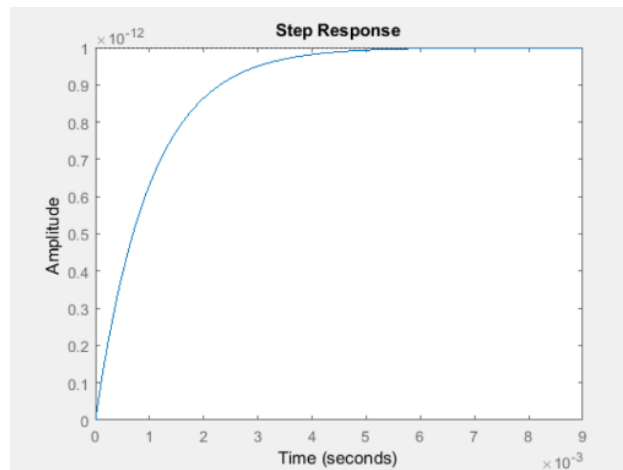
$$V_c = \frac{100}{1 \times 10^{-6} * s^2 + 1000 * s + \frac{1}{1 \times 10^{-6}}}$$



Rampa
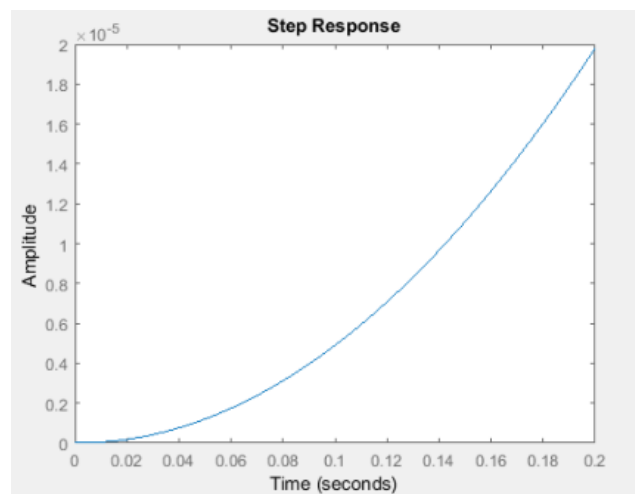
$$v_c(s) = \frac{1000}{1 \times 10^{-6} * s^3 + 1000 * s^2 + 1 \times 10^6}$$




Capacitor:

$$\frac{I(s)}{v(s)} = \frac{1}{R + L * s + \frac{1}{C * s}} = \frac{s}{R * s + L * s^2 + \frac{1}{C}}$$

$$\frac{v_L(s)}{V_i(s)} = \frac{s}{C * R * s^2 + C * L * s^3 + s}$$


Impulso:
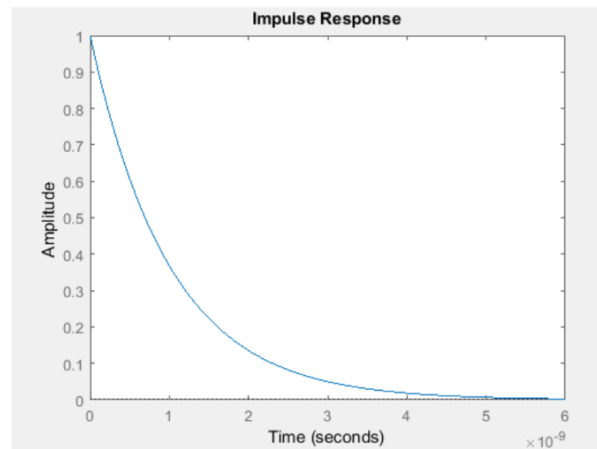
$$V_c(s) = \frac{1 \times 10^{-6} * s}{1 \times 10^{-6} * s^2 + 1000 * s + \frac{1}{1 \times 10^{-6}}} * 1$$



Escalón
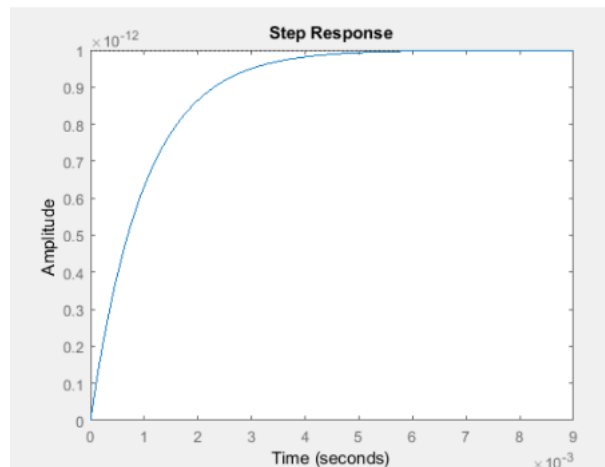
$$v_c(s) = \frac{1 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-6} * s^2 + 1000 * s + \frac{1}{1 \times 10^{-6}}} * 1$$



Rampa

$$v_c(s) = \frac{1 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-6} * s^3 + 1000 * s^2 + 1 \times 10^6 * s}$$

